

Hoewel iedereen tegenwoordig met computers "stoeit", is men vaak slecht op de hoogte van de opbouw, werking en organisatie van het computergeheugen. Toch is de organisatie en de daarmee samenhangende adresdekodering heel belangrijk voor het daarbij behorende computersysteem. In dit artikel gaan we deze punten eens wat nader bekijken.

adresdekodering

de organi-
satie van een
geheugen-
bereik

Om de organisatie van een computergeheugen te bekijken gaan we dit geheugen eens vergelijken met de opzet van een grote bibliotheek. De informatie, bij de computer dus de data, staat hier in de vorm van boeken met inhoud. Wat die inhoud is laten we verder buiten beschouwing. Wat ons interesseert in die bibliotheek is het systeem dat ze gebruiken om alles te rangschikken: groepen, categorieën, onderverdelingen, enzovoorts.

In volgorde van belangrijkheid

Stel je een catalogus voor waarin enkele tienduizenden titels van boeken staan over diverse onderwerpen. Onze bibliotheek heeft bijvoorbeeld ook elektronica-boeken. Deze zijn allemaal verzameld onder de referentieletter "E". Daarbij is een onderverdeling gemaakt. De boeken over digitale elektronica worden aangeduid met "ED" en de boeken over analoge elektronica met "EA". De eerste letter (E) is het belangrijkste (meest significant) en de tweede letter (A of D) is het minst belangrijk (minst significant). Dat verschil is waarschijnlijk duidelijk: de letter "E" heeft betrekking op alle elektronica-boeken in onze denkbeeldige bibliotheek, terwijl de letters "D" en "A" maar een beperkte groep van alle elektronica-boeken omvatten. We zouden zo nog een tijd kunnen doorgaan. Zo zou een volgende letter bijvoorbeeld kunnen aangeven welke boeken in het Nederlands zijn geschreven en welke boeken in een buitenlandse taal. Een boek met de aanduiding "EDN" handelt dus over digitale elektronica in de Nederlandse taal, terwijl een boek met het opschrift "EAE" over analoge elektronica gaat in het Engels. Die laatste letter (Nederlands of niet) is minder belangrijk dan de voorgaande letter (digitaal of analoog). In de categorie "elektronica-boeken" is de indeling tussen "digitale" en "analoge" boeken dus belangrijker dan de taal waarin de boeken geschreven zijn.

Tenslotte nog even een ander voorbeeld om het verschil in belangrijkheid te laten zien. Het voorbeeld ligt eigenlijk voor de hand, maar is toch heel illustratief. Het gaat om de prijzen van artikelen. Je zult bijna altijd bij een versterker zien staan f 999,— in plaats van f 1000,—. Het verschil tussen die twee prijzen is verwaarloosbaar klein, maar het gaat om de indruk die de getallen op ons maken. 999 lijkt minder dan 1000 omdat het laatste getal één meest significant cijfer méér heeft dan het eerste.

Geheugen en adressering

Na deze inleiding keren we weer terug naar


het geheugen van onze computer. Dit kan worden voorgesteld als een stapel doosjes of hokjes (ook wel cellen genoemd), die bij onze normale acht-bit-computers elk weer zijn onderverdeeld in acht delen. Deze delen, bits, zijn niet apart toegankelijk. De bits worden altijd in groepen van acht stuks gebruikt en zo'n groep wordt een byte genoemd. De logische nivo's van die acht bits vormen de gegevens. De gegevens worden in het computersysteem getransporteerd via de databus, acht lijnen die genummerd zijn van D7...D0. Elke lijn transporteert dus 1 bit. Om die gegevens uit het geheugen te kunnen halen of in het geheugen op te slaan beschikt de processor over een adresbus die uit 16 lijnen bestaat: A15...A0. Met deze lijnen kunnen de verschillende hokjes van het geheugen "aangesproken" worden. De organisatie van de adreslijnen kan worden vergeleken met die van een bibliotheek.

In figuur 1 zijn een aantal combinaties gegeven van de zes meest significante adresbits (A5...A0). Hierbij zijn "gangetjes" getekend zoals je zou moeten lopen om in een bibliotheek een bepaald boek te vinden. Aan het einde van elk gangetje kun je links- of rechtsaf slaan, oftewel in de tekening omhoog of omlaag. De beslissing of je omhoog of omlaag gaat wordt aangegeven met een logisch nivo (0 naar beneden, 1 naar boven). Een andere mogelijkheid is er niet.

Hoe hoger de belangrijkheid van een bit, hoe groter het aantal bitcombinaties dat hier onder valt. Als bijvoorbeeld bit 5 en 4 in figuur 1 beide "1" zijn en bit 3 "0", dan omvat deze combinatie de waarden 00...07. Als bit 3 "1" is, dan loopt de combinatie van 08 tot 0F. Als bit 4 echter "1" is loopt de zone van 10 tot 17 als bit 3 nul is en van 18 tot 1F als bit 3 één is. Als het logische nivo van bit 3 niet gedefinieerd is en bit 4 en 5 beide nul zijn, dan loopt de zone van 00...0F. Doordat bit 3 niet gedefinieerd is kan adres 00 dezelfde adressering hebben als adres 08. Hetzelfde geldt voor 01 en 09, 02 en 0A, enzovoorts. Men spreekt in zo'n geval van dubbele adressering. Bij computers komt zo'n dubbele adressering vaker voor.

$$2^{16} = 65536$$

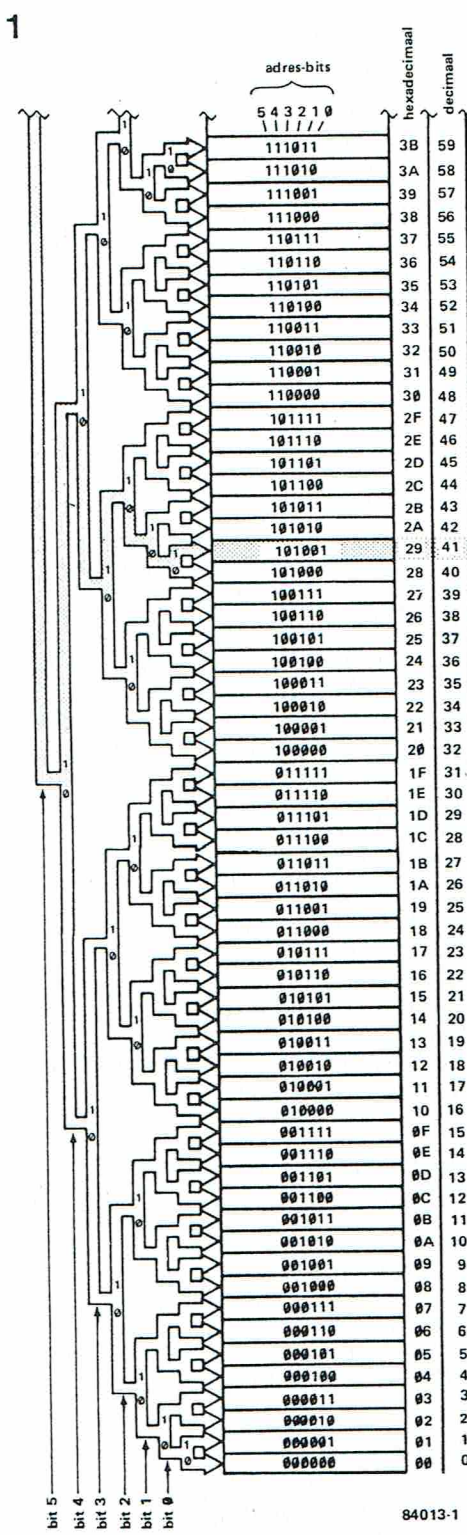In figuur 2 is het verband gegeven tussen de hoogste adreslijnen A15...A10 en de geheugenruimte die daarmee geadresseerd kan worden. De aangegeven geheugenruimte is altijd in "K", waarbij 1 K overeenkomt met 1024 bytes (niet 1000). Dat getal 1024



wordt bepaald door de adresruimte die met de lijnen A9...A0 kan worden bestreken: dat is namelijk $2^{10} = 1024$. Bij geheugens is 1 K dus altijd 1024.

Terug naar figuur 2. Adreslijn 15 kan nul of één zijn, zodat deze lijn de totale beschikbare geheugenruimte (16 adreslijnen geven $2^{16} = 65536$ mogelijkheden) verdeelt in twee gelijke blokken van 32768 bytes. In elk van deze twee blokken zorgt lijn A14 voor een verdere verdeling in twee helften van ieder 16384 bytes... en zo door, zodat we tenslotte met lijn A10 twee blokken van 1024 bytes kunnen kiezen. Ook hier kunnen

ADRESSES		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DEC.	HEX																
0	0000																0000
↓	↓																↓
15	000F	0000	0000	0000													1111
↓	↓																↓
16	0010																0000
↓	↓																↓
31	001F	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
32	0020																0000
↓	↓																↓
63	003F	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
64	0040																0000
↓	↓																↓
127	007F	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
128	0080																0000
↓	↓																↓
255	00FF	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
256	0100																0000
↓	↓																↓
511	01FF	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
512	0200																0000
↓	↓																↓
1023	03FF	0000	0000	0000	0000												1111
↓	↓																↓
1024	0400																0000
↓	↓																↓
2047	07FF	0000	0111	1111	1111												1111
↓	↓																↓
2048	0800																0000
↓	↓																↓
4095	0FFF	0000	1111	1111	1111												1111
↓	↓																↓
4096	1000																0000
↓	↓																↓
8191	1FFF	0000	0111	1111	1111												1111
↓	↓																↓
8192	2000																0000
↓	↓																↓
16383	3FFF	0000	0111	1111	1111												1111
↓	↓																↓
16384	4000																0000
↓	↓																↓
32767	7FFF	0000	0111	1111	1111												1111
↓	↓																↓
32768	8000																0000
↓	↓																↓
65535	FFFF	1111	1111	1111	1111												1111

we zien wat er gebeurt bij een onvolledige adressering. Als het nivo van A15 bijvoorbeeld niet gedefinieerd is, dan komt adres 0 overeen met adres 32768, adres 1 met adres 32769, enzovoorts. Vergeet trouwens niet bij al deze adrestoestanden dat men altijd begint te tellen bij 0, zowel in het binaire, het decimale als het hexadecimale stelsel.


In tabel 1 is aangegeven welke adressen veranderen in welk adresbereik. Voor byte 0...15 zijn dat de adreslijnen A3...A0 en steeds als het aantal adressen verdubbelt komt er een adreslijn bij: voor de plaatsen 16...31 zijn A4...A0 nodig, voor 32...63 A5...A0, enzovoorts.

Het maken van adresseringssignalen


Tot nu toe hebben we alleen maar gekeken naar de adressering vanuit een algemene hoek. Als we nou gaan kijken naar de IC's die in werkelijkheid moeten worden geadresseerd, dan blijkt dat de meeste van die IC's geen 16 adres-ingangen bezitten, maar een veel kleiner aantal dat afhangt van de geheugenkapaciteit van het betreffende IC. Voor een IC dat 4 Kbyte bevat (bijvoorbeeld een 2732) zijn volgens figuur 2 12 adreslijnen nodig (A11...A0). De adressering van elk van de 4096 bytes in het IC wordt verzorgd door een interne adresdekker. Voor een 2 Kbyte-geheugen (bijvoorbeeld een 6116-RAM) geeft figuur 2 een benodigd aantal adreslijnen van 11 stuks, A10...A0. De in het IC aanwezige adresdekker kan hiermee kiezen uit 2048 geheugenplaatsen. Gewoonlijk bedoelt men met adresdekodering niet de in een IC aanwezige adresdekker, maar de wijze waarop een geheugenblok in het adresseerbare geheugenbereik van de processor wordt opgenomen. In de volgende voorbeelden hebben we

Tabel 1. Met 16 adreslijnen kan een geheugenbereik van 65536 plaatsen worden bestreken. Deze tabel toont de adreslijnen die nodig zijn voor het adresseren van een bepaald bereik.

Figuur 1. Deze "binair adresboom" voor de vijf hoogste adresbits laat zien hoe een adresbereik is ingedeeld.

 

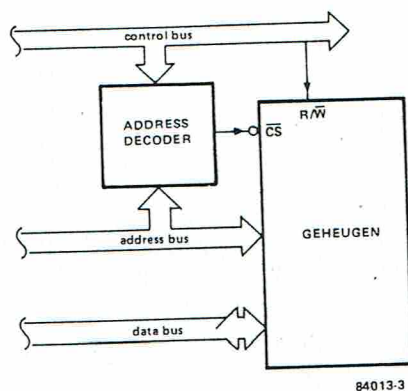Figuur 2. Hier is te zien hoe groot het geheugenblok is dat met een bepaalde adreslijn kan worden geadresseerd. A15 is goed voor een blok van 32 K, A14 voor 16 K, enzovoorts.



Figuur 3. Voor het adresseren van het geheugen zijn buiten de adreslijnen en datalijnen ook nog verschillende controlesignalen nodig voor het verzorgen van de juiste chronologische volgorde bij lees- en schrijfoperaties.

ons beperkt tot de 6502 en de Z 80, twee processoren die beide 16 adreslijnen hebben en daarmee dus maximaal 64 Kbyte geheugen kunnen adresseren. Elke geïntegreerde geheugenschakeling bevat naast de reeds genoemde adres-ingangen één of meerdere select- of enable-ingangen. Meestal reageren deze op een logische nul (te zien aan het inverteringsstreepje boven de aanduiding bij de aansluiting). Pas als dit enable-signaal is gegeven werkt de interne adresdekker van het IC en wordt de data op de uitgangen gezet of data ingelezen. Zo'n enable-signaal wordt gewoonlijk gemaakt uit een combinatie van hogere (niet op het IC aangesloten) adreslijnen en controle-signalen van de processor (zie figuur 3). De controlesignalen zijn bij elk systeem weer anders. Bij de 6502 zijn dat:

- Het kloksignaal $\Phi 2$ dat er voor zorgt dat de lees- en schrijf-operaties alleen kunnen plaatsvinden tijdens de tweede helft van elke klokperiode van de processor.
 - Het R/ \bar{W} -signaal dat de lees (read)- en schrijf (\bar{write})-operaties uit elkaar houdt.
- Bij de Z 80 zijn dat:
- \bar{WE} en \bar{RE} voor het onderscheiden van lezen (read enable) en schrijven (write enable).
 - \bar{MREQ} en \bar{IOREQ} voor het onderscheid tussen operaties die betrekking hebben op het geheugen en operaties die betrekking


hebben op de in- en uitgangsmoedules waarvoor de Z 80 aparte instructies heeft. Deze verschillen zijn te zien in figuur 4a en 4b. De enable-signalen die van de hoogste adreslijnen en de controlesignalen worden afgeleid, worden hier allemaal \bar{CS} (chip select) genoemd. Voor het gemak nemen we tevens aan dat al deze signalen actief laag zijn. De diverse fabrikanten gebruiken vaak andere namen voor de enable-signalen en bovendien kunnen ze in de praktijk ook actief hoog zijn.

Voordat we gaan kijken naar schakelingen voor het "maken" van enable-signalen willen we eerst nog even wijzen op het belang van het hexadecimale stelsel. Er zijn in totaal 16 adreslijnen die worden onderverdeeld in vier groepen van elk vier lijnen. Elke groep correspondeert met een hexadecimaal cijfer (0...F, oftewel 0...15 in het decimale stelsel). Zo geeft de 4 bij adres 4A2F de logische nivo's voor de adreslijnen A15, A14, A13 en A12 (0100), de A geeft de nivo's voor de lijnen A11, A10, A9 en A8 (1010), de 2 voor A7, A6, A5 en A4 (0010) en de F voor A3, A2, A1 en A0 (1111). Op die manier kan men gemakkelijk de logische nivo's van de 16 adreslijnen afleiden uit een adres dat in hexadecimale vorm is gegeven.

Vaste logische schakelingen

Nu gaan we de schakeling voor de adresdekodering bekijken. Meestal bestaat zo'n schakeling uit enkele digitale poorten of IC's die op de een of andere manier aan elkaar zijn geknoopt. Als voorbeeld nemen we eerst een schakeling die een enable-signaal moet leveren bij de adressen 2000...2FFF. Met de adreslijnen A11...A0 kunnen 4098 plaatsen worden geadresseerd tussen X000 en XFFF. Een combinatie van de lijnen A15...A12, zoals in figuur 5a is getekend, levert een \bar{CS} -signaal dat actief laag is als de adressen A15...A12 "0010" zijn. Dat is dus het cijfer 2 (voor het bereik 2000...2FFF). Een ander voorbeeld is te zien in figuur 5b. Hier wordt alleen \bar{CS} gegeven bij


4a

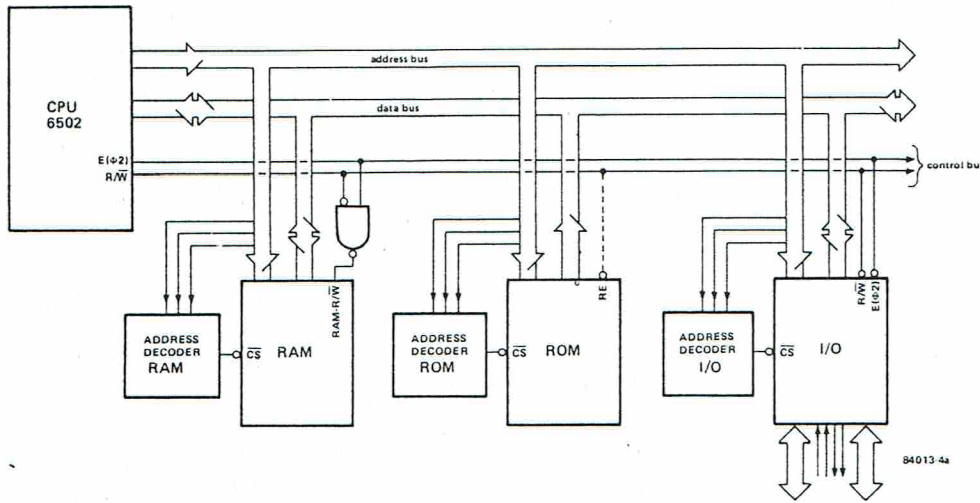

adresdekodering
elektuur januari 1984


Figuur 4a. De systeemopzet bij de 6502. De controlesignalen $\Phi 2$ (klok) en R/\bar{W} (lezen/schrijven) worden hier gebruikt om alles in de goede volgorde te laten verlopen.

b

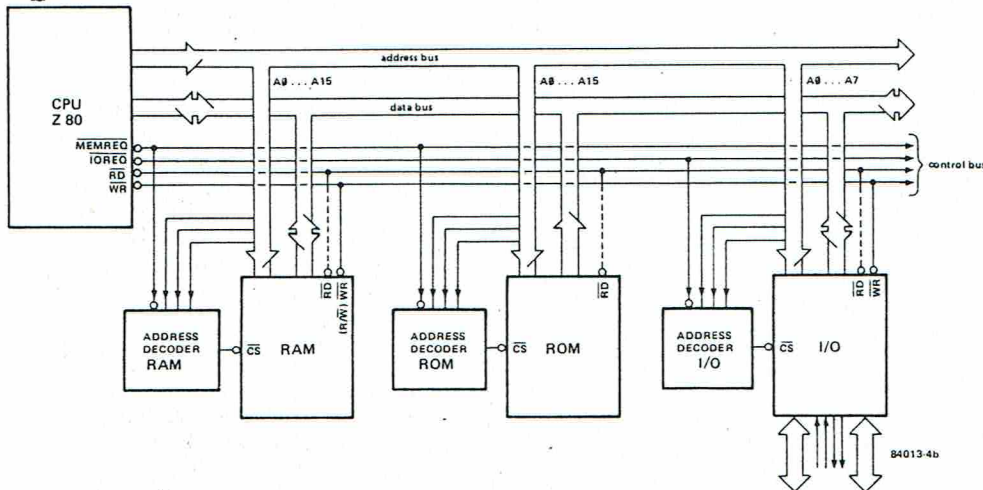


Figuur 4b. De systeemopzet van een Z 80 is praktisch gelijk aan die van een 6502, alleen zijn hier meer controlesignalen aanwezig.


5a

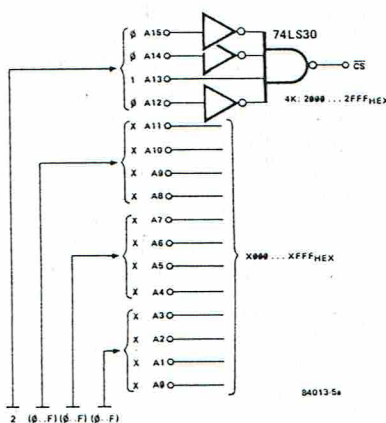

b

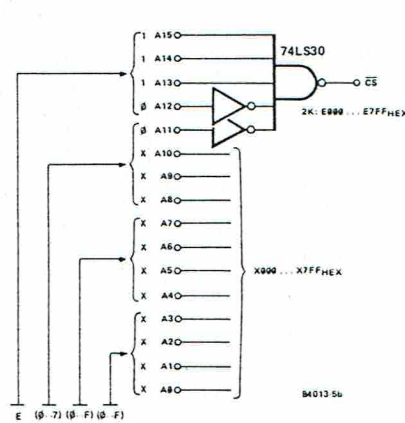


c

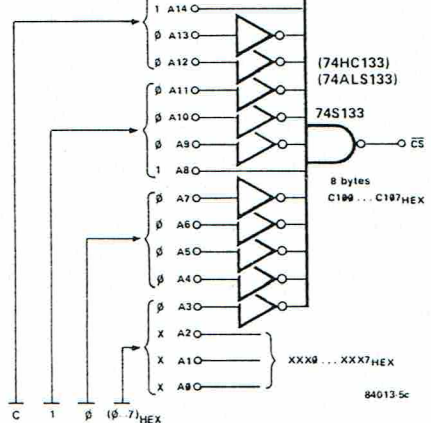



de combinatie "11100" van de adreslijnen A15...A11. Met de lijnen A10...A0 en het \bar{CS} -signaal kunnen dus 2048 plaatsen worden geadresseerd in het bereik E000...E7FF. In het voorbeeld van figuur 5c is het te adresseren bereik nog kleiner gekozen. Alleen als het hexadecimale getal C10 op de adreslijnen A15...A3 staat wordt een \bar{CS} -signaal gegeven. Met de overgebleven drie adreslijnen kunnen de acht plaatsen tussen

C100 en C107 worden geadresseerd. Deze drie voorbeelden laten zien hoe het te adresseren bereik kleiner kan worden gemaakt door meer adreslijnen te gebruiken voor het maken van het \bar{CS} -signaal. Voor de eenvoud hebben we allerlei signalen die verder nodig zijn voor de goede gang van (adresdekoderings)zaken maar weggelaten. In figuur 6 staat een schakeling die meerdere \bar{CS} -signalen levert voor diverse bereiken. Hier

Figuur 5. Enkele voorbeelden van een "vaste" adresdekodering voor respectievelijk 4 K, 2 K en 8 bytes. Hoe kleiner het te adresseren geheugenblok, hoe meer adreslijnen worden gebruikt voor het maken van het \bar{CS} -signaal.

 

Figuur 6. Met een 3-naar-8 dekodeur (74LS138) kan een blok van 8 K heel eenvoudig worden opgedeeld in acht blokken van 1 K.

  

Figuur 7. Bij sommige toepassingen kan het handig zijn als men het adresbereik met schakelaars kan instellen. Dat is mogelijk door gebruik te maken van een komparator-IC of EXNOR-poorten.

is gebruik gemaakt van een 74LS138, een 3-naar-8-dekodeur die vaak voor dit doel wordt gebruikt. Dit IC heeft drie ingangen A, B en C en drie enable-ingangen, G1, G2A en G2B. Het signaal voor G2A wordt verkregen uit een combinatie van A15, A14 en A13, zodat op deze wijze het adresbereik al wordt beperkt tot C000...DFFF, een blok van 8 K. Ingang G2B is verbonden met de MREQ-lijn bij een Z80; bij een 6502 wordt deze ingang aan massa gelegd. De

ingangen A, B en C zijn verbonden met A12, A11 en A10, zodat het mogelijk is het 8 K-bereik op te splitsen in acht delen van elk 1 K. De acht CS-signalen die nu beschikbaar zijn kunnen verder worden gebruikt voor het geheugen, in combinatie met de controle-signalen WE, RD of R/W.

Universele dekodeerschakelingen

De tot nog toe behandelde dekodeerschakelingen hebben allemaal één nadeel: ze kunnen niet eenvoudig worden veranderd voor een ander adresbereik. Er zijn echter ook dekodeerschakelingen die vrij universeel van opzet zijn. In figuur 7 zijn er twee getekend. Het schema van figuur 7a maakt gebruik van een 4 bit komparator. Het binaire woord A3...A0 wordt geleverd door de adreslijnen A15...A12. Dit woord wordt vergeleken met de logische niveaus op de ingangen B3...B0. Deze niveaus kunnen worden ingesteld met de schakelaars. Als een schakelaar gesloten is, dan staat op de bijbehorende ingang een logische nul. Is de schakelaar open, dan zorgt de weerstand aan de ingang voor een logische één. Als de data op A3...A0 gelijk is aan de data op B3...B0 wordt de uitgang A=B (pin 3) logisch één. Dit signaal wordt geïnverteerd en kan dan worden gebruikt als CS voor een blok van 4 K (X000...XFFF, waarbij X het hexadecimale getal is dat men heeft ingesteld met de vier schakelaars). Een zelfde soort programmeerbare adresdekoder kan worden gemaakt met EXNOR-poorten, zoals in figuur 7b is getekend. De open-kollektor-uitgangen van de 74LS266-poorten zijn alleen allemaal "1" als de twee ingangen van elke poort hetzelfde logische niveau hebben. Elke EXNOR vergelijkt een adreslijn met een niveau dat met een schakelaar kan worden ingesteld. Zulke schakelingen hebben het voordeel dat ze erg flexibel zijn; men hoeft geen soldeerbout te pakken of de dekodeerschakeling te wijzigen om een geheugenblok in een ander bereik te leggen. Bovendien kan de schakeling van figuur 7b heel eenvoudig worden uitgebreid: voor elke adreslijn is slechts één enkele EXNOR nodig. We hopen dat men een indruk gekregen heeft van de wijze waarop een geheugenbereik is ingedeeld, hoe de dekodeersignalen voor een bepaald bereik moeten worden gemaakt en waarvoor deze dienen. Natuurlijk valt er over dit onderwerp nog veel meer te vertellen, maar dat zou voor één artikel te veel van het goede worden.